Esquema: instalação de dois pares de buzinas

Instalação

Ao instalar um par de buzinas adicionais lembre-se que para um som mais agradável essas devem ser iguais às originais.

Funcionamento

Ao acionar a buzina original acionará um relê que comanda a buzina adicional (86), assim a instalação original não é modificada.

Obs: ao puxar um sinal da buzina original é conveniente que as emendas sejam soldadas e bem isoladas.

Material

2 buzinas (2 tons)
1 relê auxiliar de 4 pinos - 40 Ampéres

6Canecos.com.br
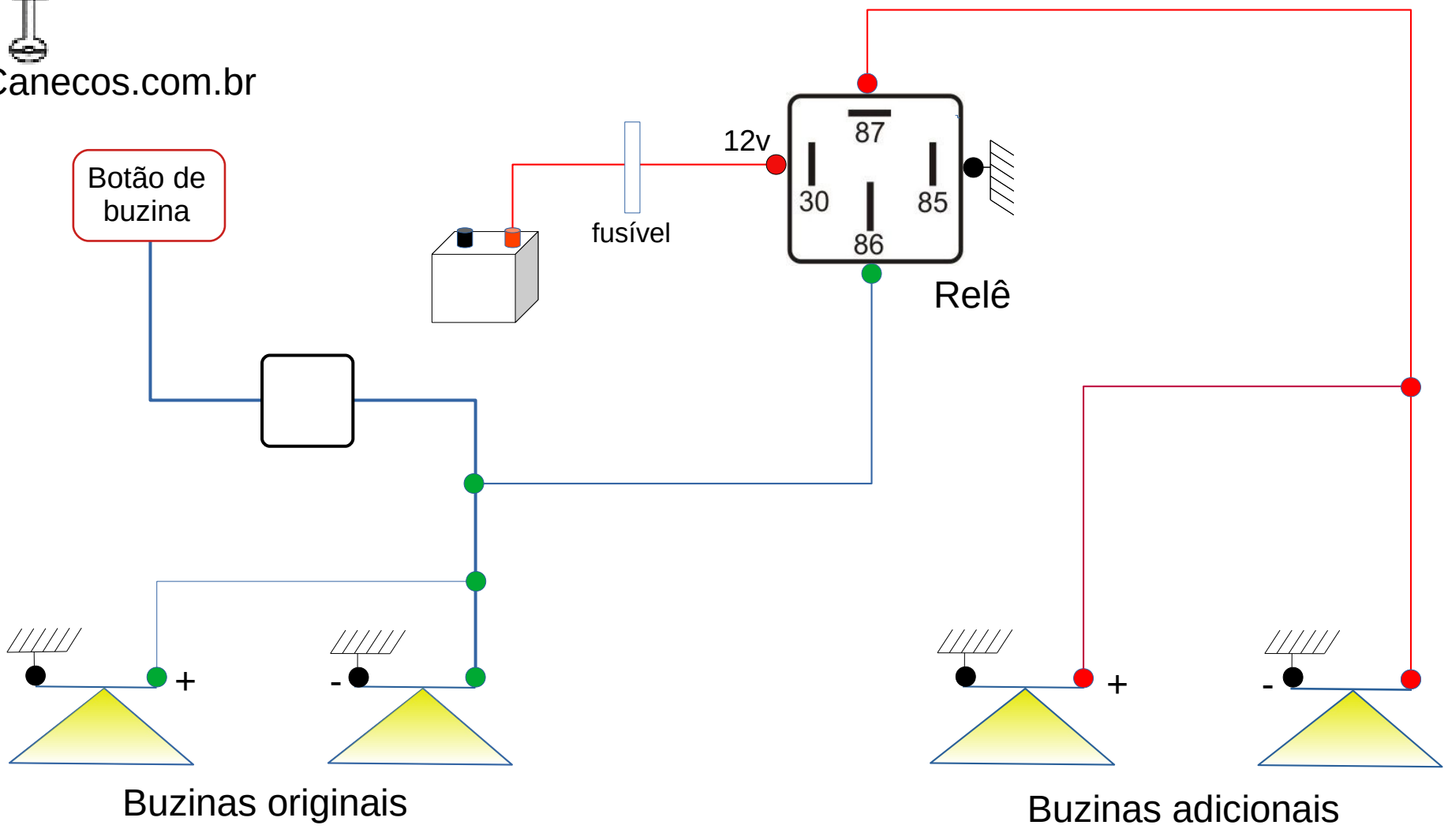
6Canecos.com.br